

Problem 1

Question

Describe quantum circuits computing the following Boolean functions, i.e., quantum circuits  $U$  satisfying


$$U \ket{x} \ket{y} \ket{0}^{\otimes w} = \ket{x} \ket{y \oplus f(x)} \ket{0}^{\otimes w}$$

for some  $w$ .


- (A)  $f(x_1, x_2, x_3, x_4) := x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4$
- (B)  $f(x_1, x_2, x_3, x_4) := x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge x_4$
- (C)  $f(x_1, x_2, x_3, x_4) := (x_1 \vee x_2) \wedge (x_3 \vee x_4)$
- (D)  $f(x_1, x_2, x_3) := \text{Majority of } x_1, x_2 \text{ and } x_3$

Answer


(A)

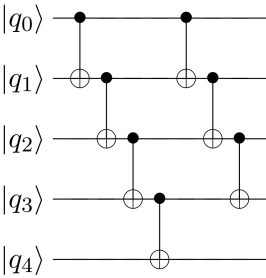

(B)

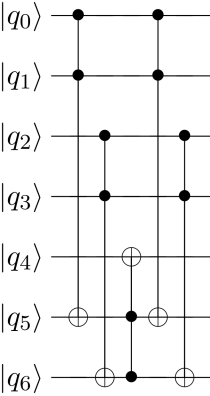

(C)

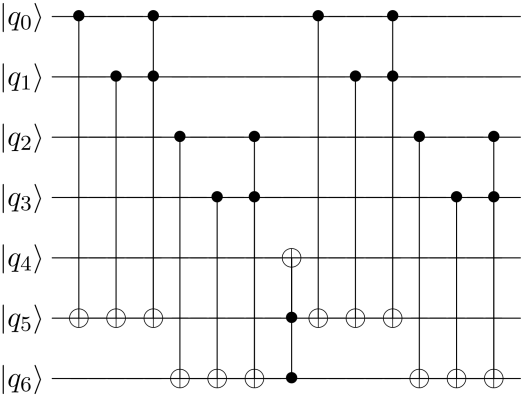

(D)